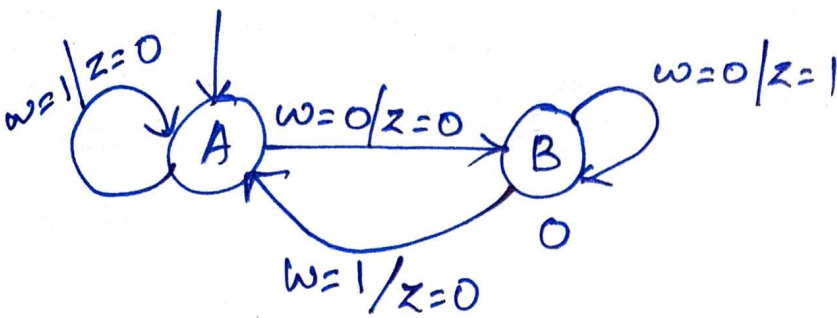


Mealy : 00

Reset

0 → B



A ; w=1

1 x

So 'A'

B ; w=1

0 | x → not '00'
so z ≠ 1

↓

1 x

So 'A'

B ; w=0

00 x → '00'. so
z=1

↓




0 ✓ → ('B')

State Table


Present state	Next state		Output z	
	w=0	w=1	w=0	w=1
A	B	A	0	0
B	B	A	1	0

State Assigned Table

Present state y	Next state		Output z	
	w=0 y	w=1 y	w=0	w=1
A 0	1	0	0	0
B 1	1	0	1	0

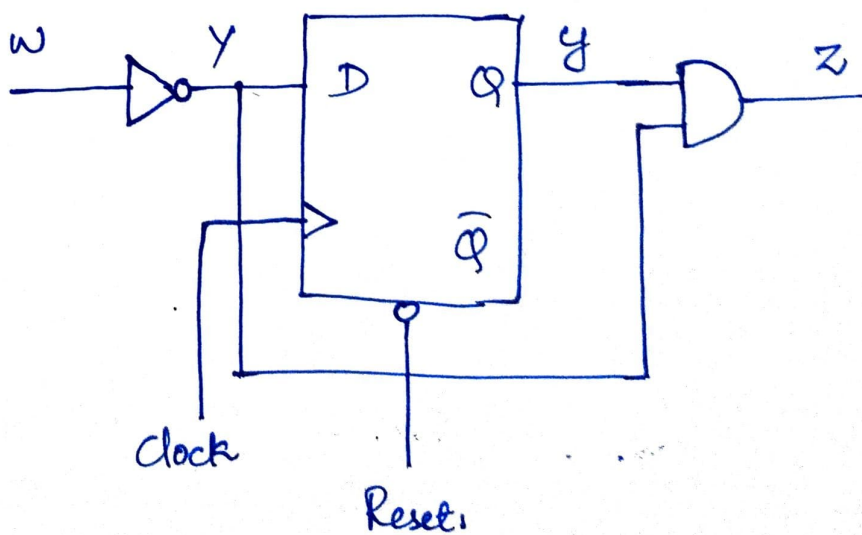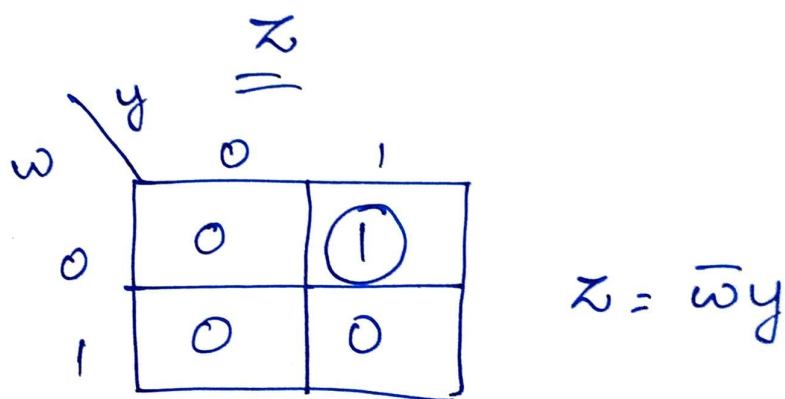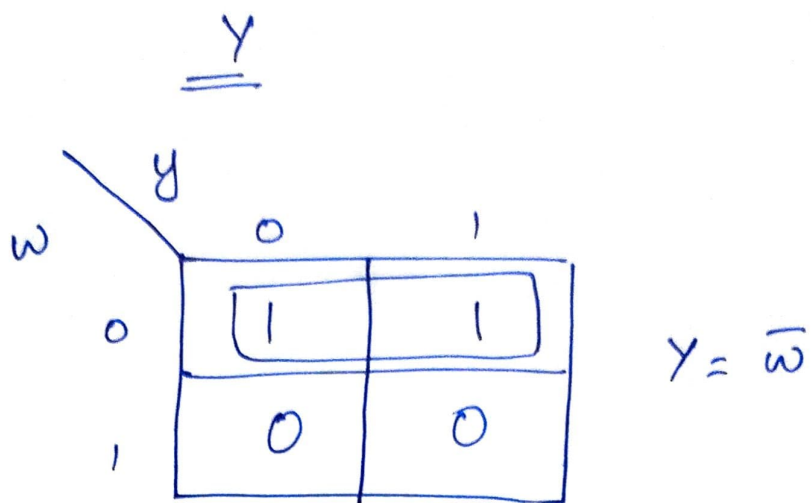

Mealy : 101

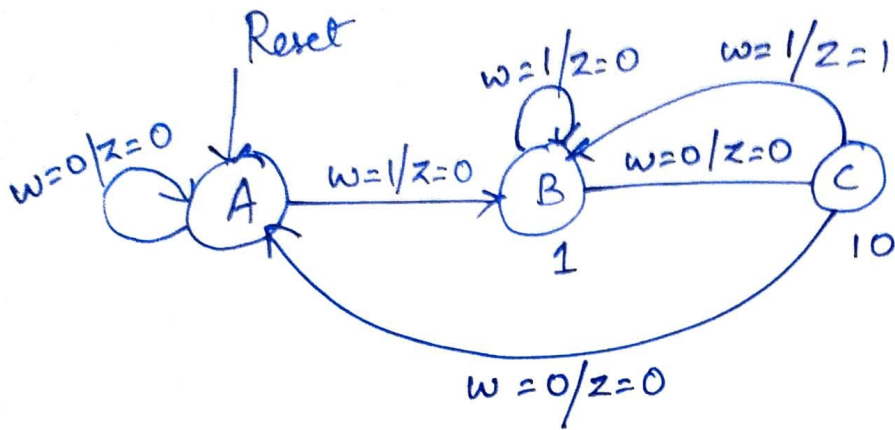

1 → B
10 → C

A; w=0
0x → A.

B; w=1
11 ✓ → B

C; w=0
100x → A

C; w=1
101 ✓ → B

State Table .

Present State	Next state		Output z	
	w=0	w=1	w=0	w=1
A	A	B	0	0
B	C	B	0	0
C	A	B	0	1

State Assigned Table .

	Present state $y_2 y_1$	Next state		Output z	
		w=0 $y_2 y_1$	w=1 $y_2 y_1$	w=0	w=1
A	0 0	0 0	0 1	0	0
B	0 1	1 0	0 1	0	0
C	1 0	0 0	0 1	0	1
	1 1	d d	d d	d	d

$$\underline{\underline{Y_2}}$$

$w \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	1	d	0
1	0	0	d	0

$$\underline{\underline{Y_2 = \bar{w}y_1}}$$

$$\underline{\underline{Y_1}}$$

$w \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	d	0
1	1	1	d	1


$$\underline{\underline{Y_1 = w}}$$

$$\underline{\underline{Z}}$$

$w \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	d	0
1	0	0	d	1

$$\underline{\underline{Z = wy_2}}$$

Mealy; 1010.

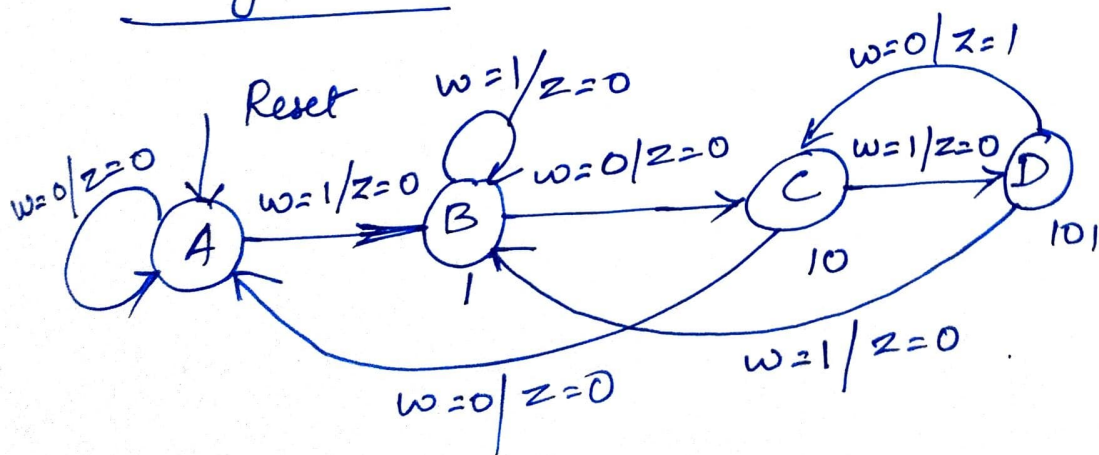

$1 \rightarrow B$
 $10 \rightarrow C$
 $101 \rightarrow D$

$B; w=1$
 $11 \checkmark \rightarrow B$
 $C; w=0$
 $100 \times \rightarrow A$

$D; w=0$
 $1010 \rightarrow z=1$
 \downarrow
 $\checkmark C$

$D; w=1$
 1011

Home work .

1.) Design Sequence detectors (Mooze).

a.) 010 , b.) 0110 , c.) 1011001

2.) Design sequence detectors (Mooze) for the sequence 111 . Use One hot Encoding .

3.) Design Mealy FSMs for all the cases given in questions 1 and 2 .